
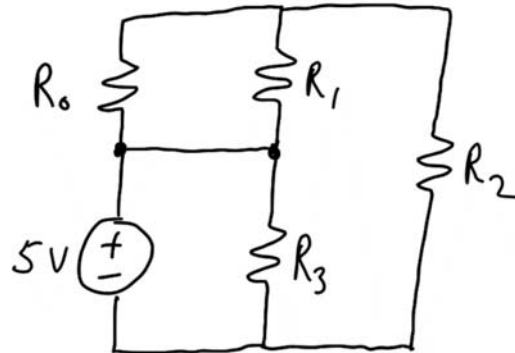


Some Extra Questions for Practicing Node Voltage Analysis Method


1)

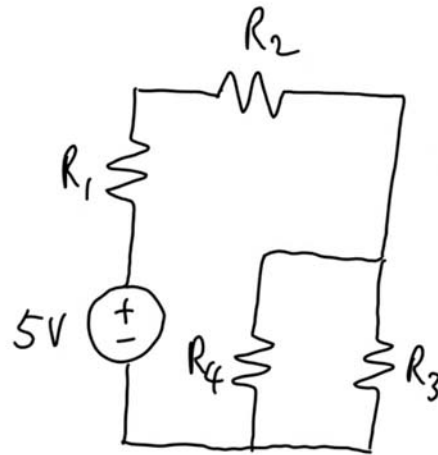

2)




3)

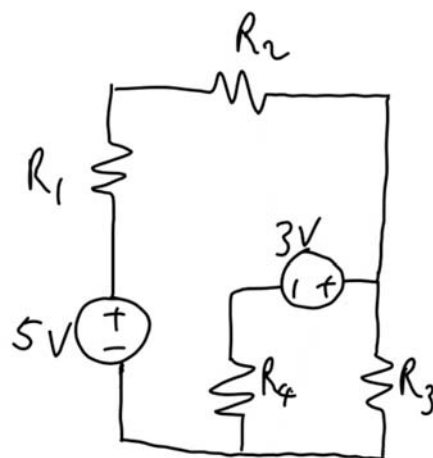

Solutions:

1)

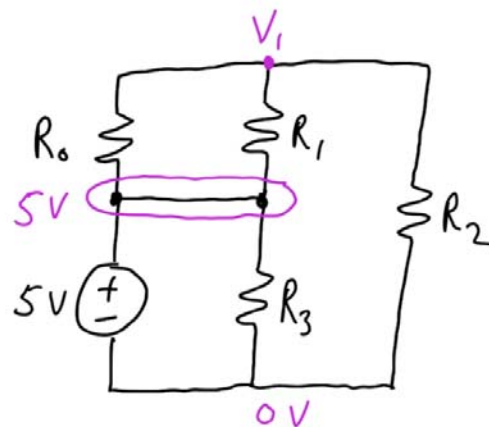


$$\frac{V_1 - 5}{R_0} + \frac{V_1 - 5}{R_1} + \frac{V_1 - 0}{R_2} = 0$$

Extracting coefficients of V_1 and constants:

$$\left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_1 = 5\left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}\right)$$

2)

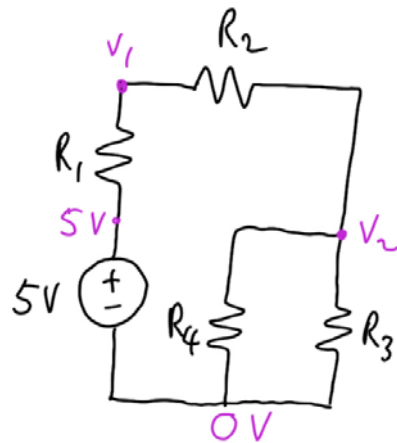

$$\frac{V_2 - V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_3} + \frac{V_2}{R_4} = 0$$


$$\frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_1 - 5}{R_1} = 0$$

Extracting coefficients of V_1 & V_2 as well as constants to form simultaneous equations:

$$-\frac{1}{R_2}V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)V_2 = 0$$

$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}\right)V_1 - \frac{1}{R_2}V_2 = \frac{5}{R_1}$$

3)

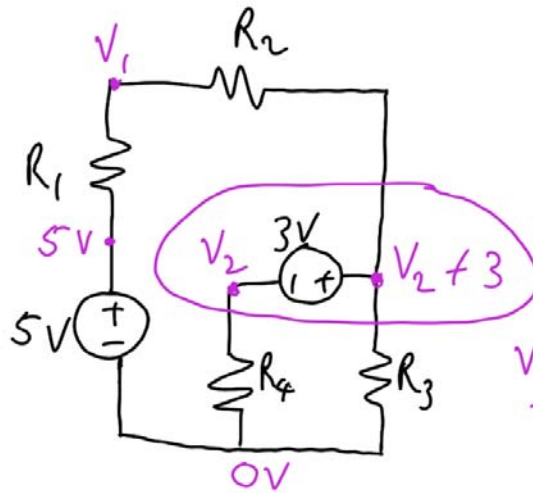

$$\frac{V_1 - 5}{R_1} + \frac{V_1 - (V_2 + 3)}{R_2} = 0$$

$$\frac{V_2 + 3 - V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_4} + \frac{V_2 + 3}{R_3} = 0$$

Extracting coefficients of V_1 & V_2 as well as constants to form simultaneous equations:

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_1 + \left(-\frac{1}{R_2}\right)V_2 = \frac{5}{R_1} + \frac{3}{R_2}$$

$$\left(-\frac{1}{R_2}\right)V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3}\right)V_2 = -\frac{3}{R_2} - \frac{3}{R_3}$$