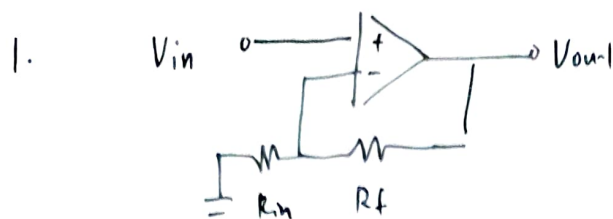


Activity 1



voltage at + & - the same
and draws no current

$$V_{in} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_f} V_{out}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_{in} + R_f}{R_{in}}$$

$$= 1 + \frac{R_f}{R_{in}}$$

2.

R_f	R_{in}	Gain = $\frac{V_{out}}{V_{in}}$	$V_{out} (V_{pp})$ measured	$V_{out} (V_{avg})$ measured
100 Ω	100 Ω	2	336 mV	158 mV
300 Ω	100 Ω	4	630 mV	286 mV
1k Ω	100 Ω	11	1.742 V	704 mV
2k Ω	100 Ω	21	3.08 V	1.245 V
10k Ω	100 Ω	101	3.941 V	2.238 V


$$V_{in} = 200 \text{ mV}$$

7. The output voltage measured is slightly less than what is expected from gain but follows the magnitude of amplification

8. (ie) the output voltage is in phase with V_{in} (sinusoidal)

9. The output is saturated to be about 1V below V_{cc} which is 5V

Activity 2

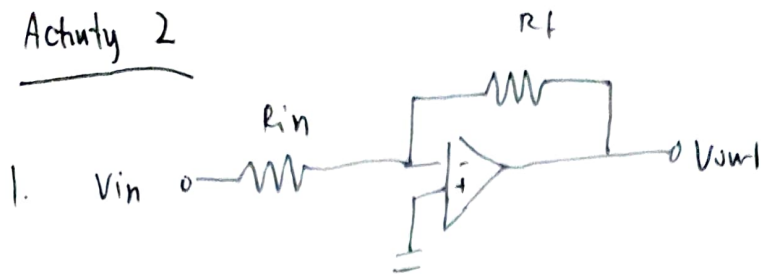

voltage at t_d - try to stay the same

$$\frac{V_{in} - 0}{R_{in}} = \frac{0 - V_{out}}{R_f}$$

$$V_{out} = - \frac{R_f}{R_{in}} V_{in}$$

2.

R_f	R_{in}	Gain = $\frac{V_{out}}{V_{in}}$	V_{out} (Vpp) measured	V_{out} (Vavg) measured
100 Ω	100 Ω	-1	156 mV	88 mV
300 Ω	100 Ω	-3	447 mV	222 mV
1k Ω	100 Ω	-10	1.408 V	709 mV
2k Ω	100 Ω	-20	2.471 V	1.279 V
10k Ω	100 Ω	-100	4.674 V	-3.478 V

$$V_{in} \approx 160 \text{ mV}$$

6. Yes, the output voltage is amplified and reversed

7. The output voltage is inverted from input voltage. phase difference

8.